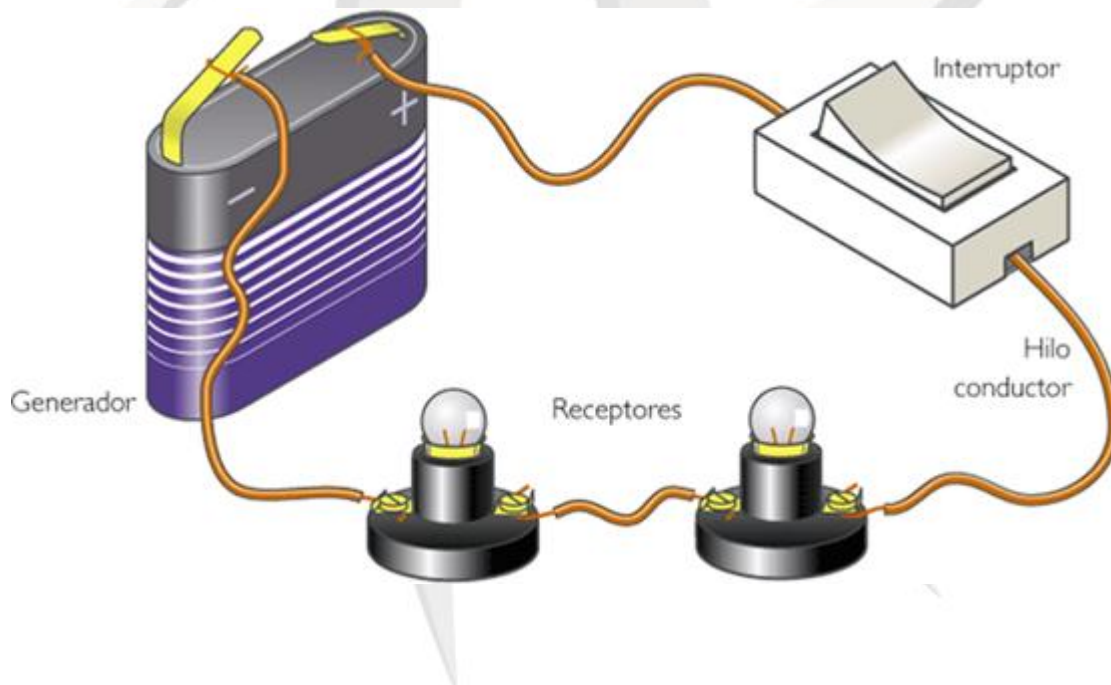


附件 2 串聯閉合電路的實物圖例子




附件3 Diff (1) 電路圖之標示 及 繪畫串聯閉合電路圖

五年級「電」單元挑戰一

請參考以下電路圖之標示，繪畫出您已完成之串聯閉合電路圖。

名稱	圖形符號	文字符號	名稱	圖形符號	文字符號
電 流		A	電流表		
電 壓		V	電壓表		
交 流		AC	千瓦時表 或瓦千時表		
直 流		DC	燈		H
斷 開		OFF	話 筒		BM
閉 合		ON	揚 聲 器		BL
電阻器		R	耳 塞 機		B
電位器		RP	繼 電 器		J、K
熱敏電阻器		RT	電 池 電 池 組		GB
電 容 器		C	導 線 連 接		
極 性 電 容 器		C	導 線 交 叉 連 接		
可 變 電 容 器		C	導 線 不 連 接		
線 圈		L	開 關		K
半 導 體 二 極 管		VD	天 線		地
光 電 二 極 管		VD	接 地		
發 光 二 極 管		VD	接 機 殼		
三 極 管 (NPN 型)		V	變 壓 器		T
三 極 管 (PNP 型)		V	磁 棒 線 圈		L
熔 斷 器			日 光 燈		
插 座			啟 輝 器		

老師參考模擬答案

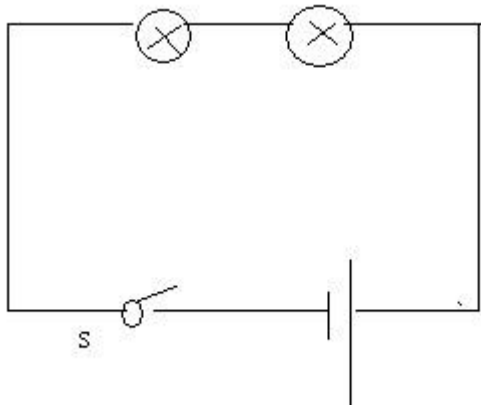

附件 4 並聯閉合電路的實物圖例子

